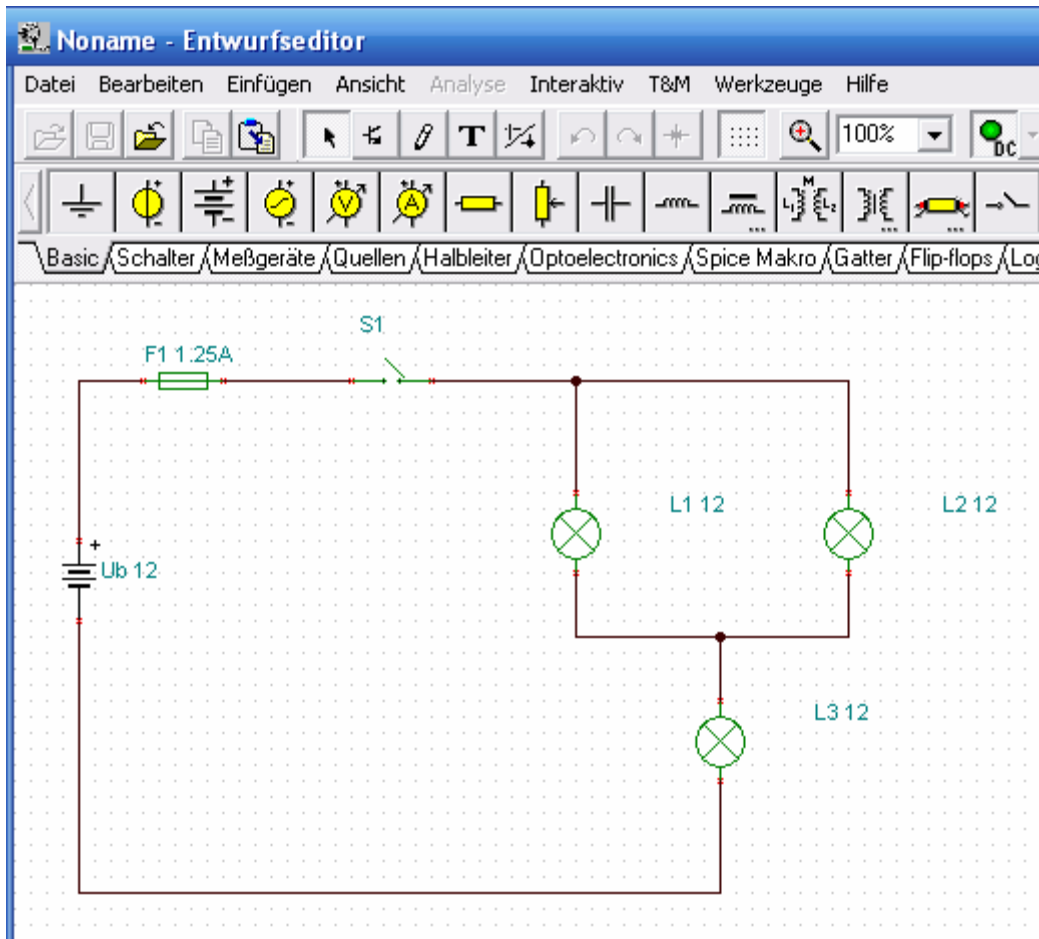


Ich bin schon ganz gut:

4

Bauen Sie in „Tina“ folgende Schaltung auf.



Messen Sie die gewünschten Werte und tragen Sie diese in die Tabelle ein. **Hinweis:** Alle Strom- und Spannungswerte im Nano-Bereich (nA oder nV) nehmen Sie bitte zu Null an.

	$U_b$	$U_{F1}$	$U_{S1}$	$U_{L1}$	$U_{L2}$	$U_{L3}$	$I_{F1}$	$I_{L1}$	$I_{L2}$	$I_{L3}$
$S_1$ offen										
$S_1$ geschlossen										